 


# MANIPULATION OF CLOCKED SEQUENTIAL CIRCUITS

Arthur Takeshi e Renan Cunha

# Simulação de Circuitos Sequenciais com Prolog




# Portas Lógicas

% not(E, S)

not(0, 1).

not(1, 0).

 

% xor(E1, E2, S).

xor(0, 0, 0).

xor(0, 1, 1).

xor(1, 0, 1).

xor(1, 1, 0).



% or(E1, E2, S)

or(0, 0, 0).

or(0, 1, 1).

or(1, 0, 1).

or(1, 1, 1).



% and(E1, E2, S)

and(0, 0, 0).


and(0, 1, 0).

and(1, 0, 0).

and(1, 1, 1).



# Clock

 

%C é a lista com os pulsos de clock.

predicado1(C).

?-predicado1([0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1])

# Flip Flop D

D Flip-flop

 


Table of truth:


clk	D	Q	$\bar{Q}$
0	0	Q	$\bar{Q}$
0	1	Q	$\bar{Q}$
1	0	0	1
1	1	1	0

% dff(Entrada, Pulso, Estado Atual, Prox. Estado)

dff(  , 0, Q, Q).

dff(D, 1,   , D).

# Divisor de Frequência

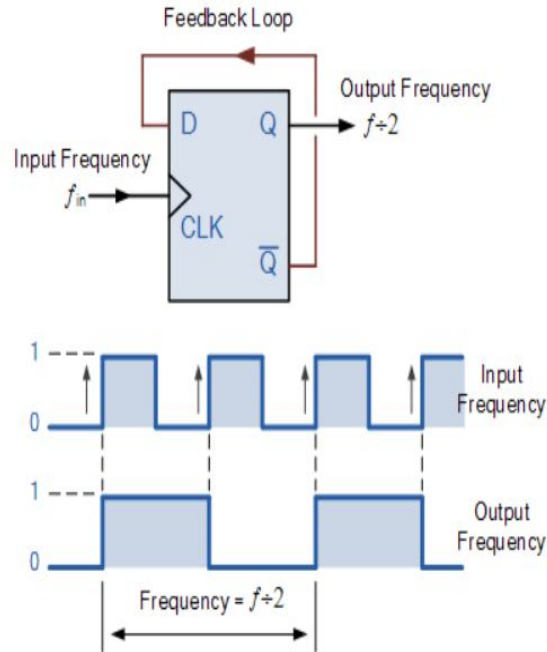

```
%div(Pulso, Estado Inicial, Saída)
div(C,Q,Z) :- not(Q,D), dff(D, C, Q, Z).
```

```
%divide(Clock, Estado Inicial, Lista de Saída)
divide([],_,[]).
```

```
divide([P|Ps], S, [Q|Qs]) :-
    div(P, S, Q),
    divide(Ps, Q, Qs).
```

```
?- divide([1,1,1,1,1,1], 0, Q).
```


```
Q = [1, 0, 1, 0, 1, 0]
```

```
?- divide([0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0], 0, Q).
```

```
Q = [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1].
```
 
# Sequential Parity Checker

- Diz se a quantidade de 1s recebidos é ímpar ou não a cada clock.



% Clock, Entrada, Estado, P. Estado

par(Clock, X, Z, Z1) :-

xor(X, Z, T),

dff(T, Clock, Z, Z1).

% Lista de todas as variáveis


parity([],\_,\_,[]).

parity([C|Cs],[S|Ss],N,[Z|L]) :-

par(C,S,N,Z),

parity(Cs,Ss,Z,L).


# Sequential Parity Checker

 

?- parity([1,1,1,1,1,1], [1,0,0,1,1,0], 0, Q).  
Q = [1, 1, 1, 0, 1, 1].



# Four-Stage Shift Register

 

%sh4(pulso, Entrada, estados, prox. estados)

```
sh4(C,D,s(Q1,Q2,Q3,Q4),s(N1,N2,N3,N4)):-
    dff(D,C,Q1,N1),
    dff(Q1,C,Q2,N2),
    dff(Q2,C,Q3,N3),
    dff(Q3,C,Q4,N4).
```

```
shifter([],_,_,[]).
```

```
shifter([C|Cs],[S|Ss],A,[Q|L]):-
```

```
    sh4(C,S,A,N),
```


```
    N = s(____,Q),
```

```
    shifter(Cs,Ss,N,L).
```

%?- Example: shifter([1,1,1,1,1,1,1,1,1,1], [1,0,0,1,1,0,0,1,1,1], s(0,0,0,0), L).

L = [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

# Gray Code Counter

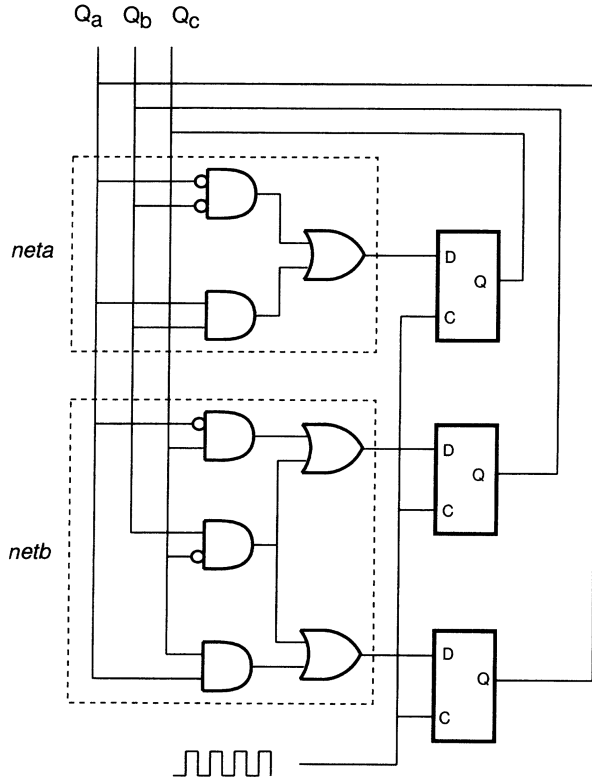

```
netb(A,B,Q):- and(A,B,T1), not(A,NA), not(B,NB),
               and(NA,NB,T2), or(T1,T2,Q).
```

```
netb(A,B,C,Q1,Q2):- and(A,C,T1), not(C,NC), and(B,NC,T2),
                    not(A,NA), and(NA,C,T3), or(T1,T2,Q1), or(T2,T3,Q2).
```

```
gcc(C,s(Qa,Qb,Qc),s(Za,Zb,Zc)):-netb(Qa,Qb,Qc,D1,D2),
                                   neta(Qa,Qb,D3), dff(C,D1,Qa,Za), dff(C,D2,Qb,Zb),
                                   dff(C,D3,Qc,Zc).
```

```
testgcc([],_,[]).
```

```
testgcc([C|Cs],S,[N|Ns]):- gcc(C,S,N), testgcc(Cs,N,Ns).
```

```
?-testgee([1,1,1,1,1,1,1,1,1], s(O,O,O), Q).
```

```
Q=[s(0,0,1),s(0,1,1),s(0,1,0),s(1,1,0),s(1,1,1),
   s(1,0,1),s(1,0,0), s(0,0,0),s(0,0,1)]
```


# Cascaded Components - Atrasa o clock em N unidades de tempo

```
% unit(Entrada, Estado Atual, Proximo Estado)  
unit(0,0,0). unit(1,0,1). unit(0,1,0). unit(1,1,1).
```

```
% delay(Entrada, Estado Atual, Saida, Proximo Estado)  
delay(A,[],A,[]).  
delay(A,[S|Ss],Q,[Z|Zs]):- unit(A,S,Z), delay(S,Ss,Q,Zs).
```

```
%test(Clock, N-lista de estados iniciais, Lista de saída de pulsos)  
test([],_,[]).  
test([P|Ps],S,[Q|Qs]):-  
    delay(P,S,Q,Z), test(Ps,Z,Qs).
```
 
```
%Example: test([1,1,0,0,1,1,0,0],[0,0,0],Q).  
Q = [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
```



The End

